➢ Des retards à la variation de l'intensité du courant électrique, introduit par la bobine.

➢ La diminution de l'amplitude des oscillations est due à la diminution de l'énergie qui est perdue par effet joule dans le résistor.

• Ainsi : un circuit RL série fermé sur un condensateur initialement chargé peut être le siège d'oscillations électriques amorties. De telles oscillations qui s'effectuent d'elles mêmes sans intervention de l'extérieur sont dites libres.

• Les oscillations libres amorties sont des oscillations pseudopériodiques de pseudopériode T.

Remarque : on peut remplacer le générateur de tension continue par un GBF délivrant une tension en créneaux de fréquence N si on n'a pas ni oscilloscope numérique, ni un ordinateur muni d'une interface.

Influence de l'amortissement:

• Si on augmente la valeur de R, l'amortissement est plus grand, le nombre d'oscillation diminue.

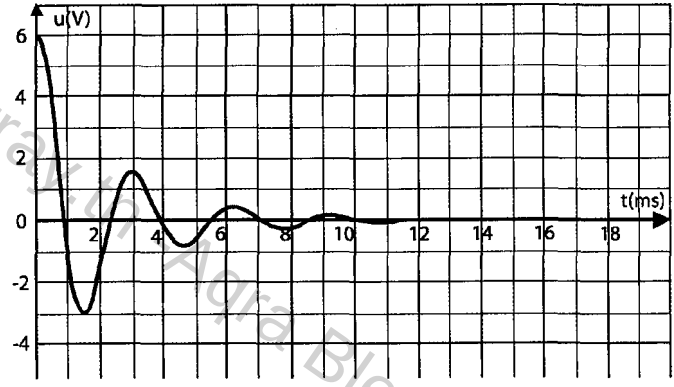

• Pour des grandes valeurs de R, le régime devient apériodique, il n'y a plus d'oscillations.

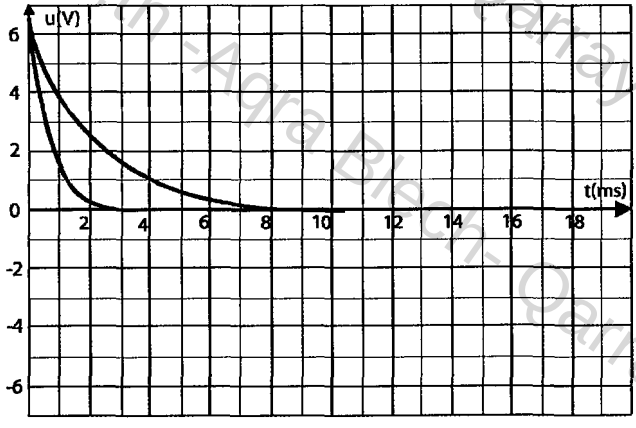

Qarray.tn - Agra Black - Qarray.tn